



Programando la CIAA en LADDER y agregado de bloques de programa personalizados en lenguaje C

Módulo 1 - Programación con IDE4PLC

Ing. Eric Nicolás Pernia (UNQ)
ericpernia@gmail.com

Dr. Lic. Carlos Lombardi (UNQ)
carlombardi@gmail.com









Temario

Módulo 1 - Programación con IDE4PLC

- · ¿Qué es IDE4PLC?
- Elementos del lenguaje Ladder.
 - Elementos.
 - Ejemplos.
 - Ejercicios.

¿Qué es IDE4PLC?

Es un entorno de programación para equipos electrónicos PLC que permite realizar las siguientes tareas:

- Crear y editar un programa utilizando un lenguaje de programación de PLC.
- Compilar el programa.
- Descargar el programa a la memoria del Equipo PLC.

El primer IDE libre de PLC que se basa en un estricto seguimiento de la Norma IEC 61131-3:2003.

Software libre, publicado con Licencia LGPL versión 3.

Puede correr sobre sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS X.

Origen de IDE4PLC

Software desarrollado originalmente como implementación de referencia de la tesis de la carrera Ingeniería en Automatización y Control Industrial del Ing. Eric Pernia, con la dirección del Dr. Lic. Carlos Lombardi.

"Diseño de software y hardware de un controlador lógico programable (PLC) y su entorno de programación"

Disponible en la web de IDE4PLC.

CIAA Soft-PLC: IDE4PLC

Actualmente IDE4PLC integra el proyecto CIAA como software para programar a dicha computadora como PLC, según IEC-61131-3.









IDE4PLC Versión 1.0.4

Esta versión, permite programar en lenguaje Ladder Diagram (IEC 61131-3) la EDU-CIAA-NXP y la CIAA-NXP.

Puede descargarse gratuitamente en:

http://ide4plc.wordpress.com/descargas/

https://github.com/CIAA/IDE4PLC

IDE4PLC es portable...

Su arquitectura modular y su diseño basado en objetos hace que sea fácilmente portable a otras arquitecturas de controladores.

Software fácilmente escalable. Totalmente preparado para agregar lenguajes de programación y variedad de dispositivos a programar.

Unite al proyecto CIAA e IDE4PLC...

Cualquiera puede unirse al grupo de desarrolladores. Este tutorial es el primer paso :)


IDE4PLC en números

(versión 1.0.4)

• Se compone de más de 240 clases.

 Más de 37000 líneas de código en lenguaje smalltalk.

Ya lleva 4 años de desarrollo.

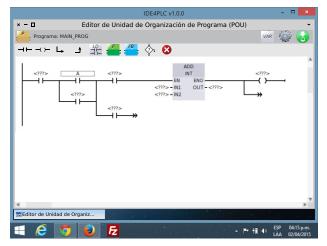

IDE4PLC



Hardware programable desde IDE4PLC



EDU-CIAA-NXP

Con microcontrolador LPC4337 doble núcleo (Cortex M0 y M4).

CIAA-NXP

Sin soporte oficial por el momento pero funciona con ciertas consideraciones. Con microcontrolador LPC4337.




Hardware programable desde IDE4PLC



PLeriC


PLC con microcontrolador LPC1769. 8DI 24VDC - 4DO 24VDC - 4DO a Relé.

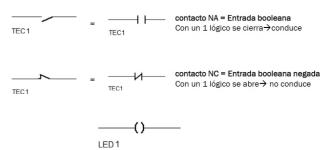Elementos del lenguaje LADDER Contactos y bobinas



Bobina (Asociada a un relé) = salida booleana Con un 1 lógico bobina energizada → contacto de salida cerrado

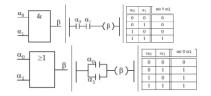Funciones booleanas con contactos y bobinas



α_0	α_1	. ?	Ш	α_0	α_1	
0	0	1		0	0	
0	1	1		0	1	
1	0	1		1	0	
1	1	0		1	1	

α_0	α_1	?	α_0	α_1	
0	0	0	0	0	
0	1	1	0	1	
1	0	1	1	0	
1	1	0	1	1	Γ

Ejemplos

Pulsador Normal Abierto


TEC1 LEDR

Pulsador Normal Cerrado



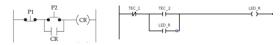Ejemplo Auto-retención

Función que prende una carga con un pulsador NA y apaga con un pusador NC aunque se abra el pulsador NA



Cómo funciona?






Prioridad de RESET

Temporizador Retardo a la Conexión (TON)

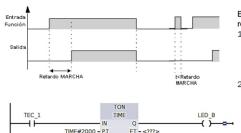La función Temporizador permite retardar la activación de una salida durante un tiempo determinado.




Ejercicios relacionados

- Arranque secuencial de tres cargas con un interruptor
- Arranque
 secuencial de tres
 cargas con
 interruptor de
 encendido y otro
 de apagado


Solución al ejericio 1

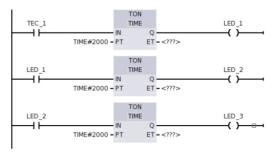Arranque secuencial de 3 cargas con un interruptor




Solución al ejericio 2

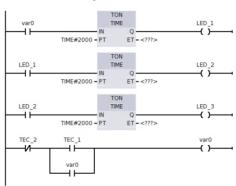Arranque secuencial de 3 cargas con un interruptor de encendido y otro de apagado



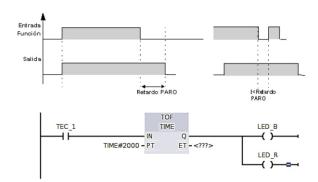Temporizador Retardo a la Desconexión (TOF)




Ejemplo Generación de onda rectangular (oscilador)

Es una función de doble temporización que genera impulsos



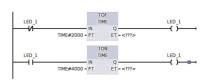
Ejercicios relacionados

- Oscilador con interruptor de encendido
- Oscilador con interruptor de encendido y otro de apagado




Solución al ejericio 3

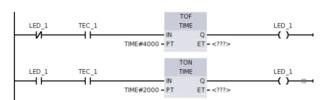Oscilador con un interruptor de encendido




Solución al ejericio 4

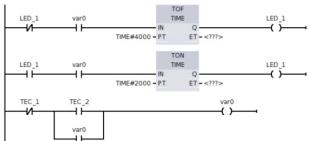Oscilador con un interruptor de encendido y otro de apagado




Elementos del lenguaje LADDER Contador Ascendente (CTU)

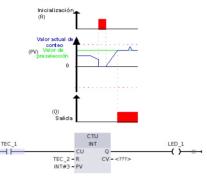
Permite contar desde O hasta un valor preseleccionado PV



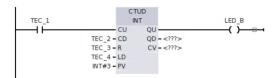Contador Ascendente/Descendente Recargable y Reseteable (CTUD)



Ejericio 5, embotelladora

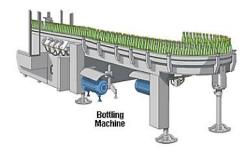


Elementos del lenguaje LADDER Ejericio 5, embotelladora

Se desea controlar una banda transportadora con un PLC para que al oprimir START, el motor M mueve la banda transportadora.

Cuando un sensor óptico S cuente 6 botellas, se detiene por 15 segundos para dar tiempo a que empaquen las botellas.

Después se vuelve a iniciar para repetir el proceso hasta que se presiona STOP.

Solución al ejericio 5

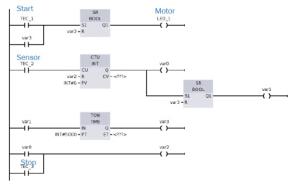

¿Preguntas?

¡Gracias por participar!

Dudas, comentarios o sugerencias por favor comuníquese a ide4plc@gmail.com ericpernia@gmail.com